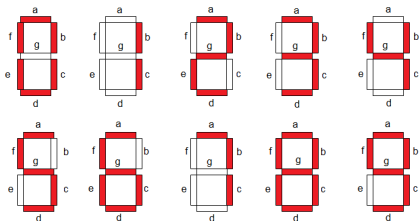
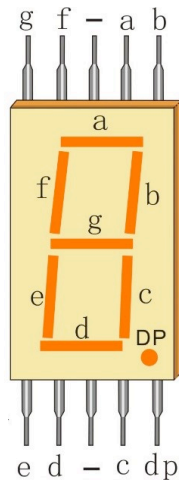
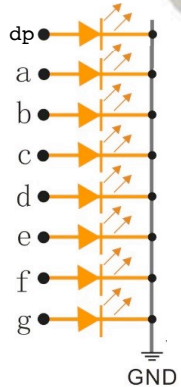
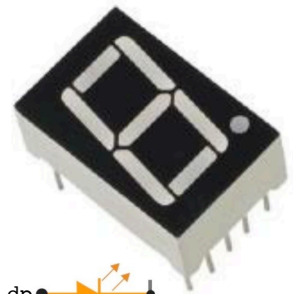


Exercice #1 (à remettre à la semaine 3)

Dans votre kit, vous trouverez cet afficheur numérique: Un ensemble de LED intégrés dans un même boîtier permettant d'afficher un chiffre de façon dynamique.



Faites ce circuit. Ensuite, faites un programme Arduino qui va produire une séquence lumineuse avec cet ensemble de LED. La séquence doit afficher un décompte de 9 à 0.

Ensuite, essayez de me surprendre avec une séquence originale qui démarre à la fin du décompte.

